

Il LED bianco è collegato a una resistenza da 100 Ohm, i 3 pin del LED RGB invece sono collegati ognuno con una resistenza da 220 Ohm

